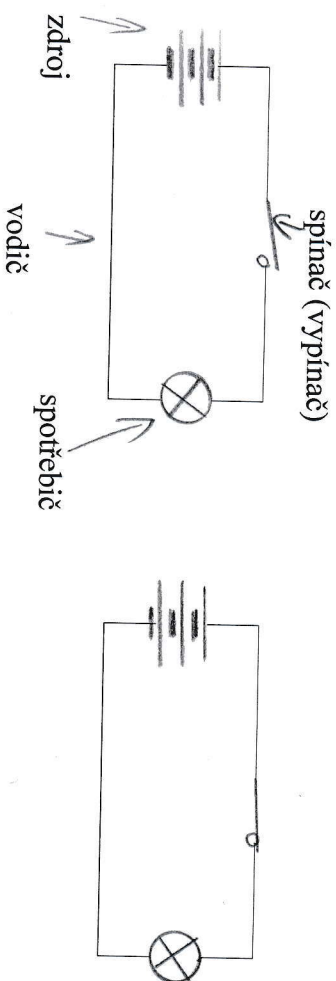


## Jednoduchý elektrický obvod - str. 97



Aby jednoduchý elektrický obvod správně fungoval, musí být napětí zdroje přibližně stejné jako napětí, pro které je určen spotřebič.

U některých spotřebičů musí být správně + a - zdroje.


Obvod musí být uzavřen.

-----

Doplň příklady spotřebičů, které připojujeme ke zdroji stejnosměrného napětí (jsou "na baterky"):


1. ....
2. ....
3. ....
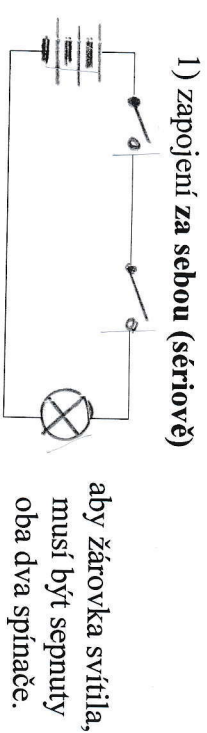
## Složitější elektrické obvody - str. 100



Při spojení spotřebičů za sebou bude všemi spotřebiči procházet stejný elektrický proud.

### 2) zapojení vedle sebe (paralelně)

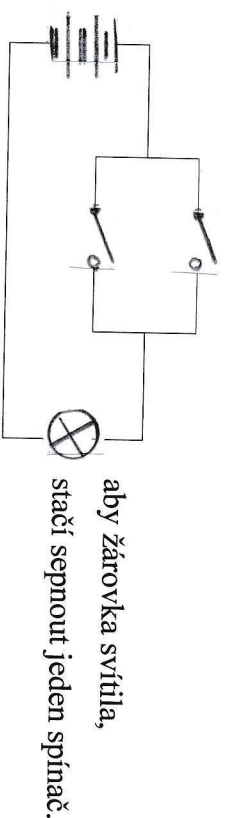

Při spojení spotřebičů vedle sebe bude na všech spotřebičích stejné napětí.

-----

Doplň příklady spotřebičů, které připojujeme ke zdroji střídavého napětí (zásuvku dáváme "do zásuvky"):

1. ....
2. ....
3. ....